

**Грэхем Мэйнард**, повторяя очень удачное схемное решение 10-ваттного некомплементарного транзисторного УМЗЧ с выходной ступенью в режиме класса А, предложенное (рис.9) в 1969 году Джоном Линсли Худом (июньский номер «Electronics World» посвящен светлой памяти этого выдающегося английского аудиосхемотехника, 1925-2004), продолжает удивляться, насколько захватывающе может звучать усилитель всего на четырех транзисторах. В упрощенном виде (рис. 10) это двухтактный каскад, оба выходных транзистора в котором работают без отсечки тока эмиттера/коллектора, и кроме того, все три транзистора каскада охвачены местной линеаризующей связью, возникающей из-за шунтирования эмиттерным переходом Tr1 резистора эмиттерной нагрузки R5 транзистора Tr3.

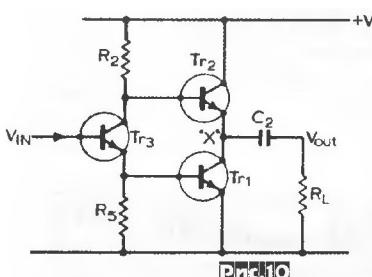


Рис.10

Можно показать (рекомендуем поанализировать схему в Microscap-e, вы обнаружите много удивительного в свойствах такой простой, но необычной схемы. - прим. ред. «РХ»), что даже без ООС каскад обладает высокой линейностью с К<sub>г</sub> на уровне десятых долей процента. В полной схеме рис.9 коэффициент усиления с разорванной ООС равен примерно 600, а с замкнутой ООС определяется отношением  $(R_3 + R_4)/R_4 = 13$ . Таким образом, глубина ООС равна примерно 34 дБ, а выходное сопротивление 160 миллиом. АЧХ усилителя линейна (@ -3 дБ) от 22 Гц до 95 кГц. Поскольку на каждом из выходных транзисторов рассеивается мощность около 17 Вт, их необходимо установить на индивидуальные пластинчатые радиаторы размером примерно 12 x 10 см. Неуказанные на схеме номиналы для 8-омной нагрузки следующие: +V=27 В (I=1,2 А), R1=100, R2=560, C1=250 мкФ 40 В, C2=2500 мкФ 50 В, Vin=660 мВ; для 3-омной нагрузки: +V=17 В (I=2 А), R1=47, R2=180, C1=500 мкФ 25 В, C2=5000 мкФ 25 В. Vin=140 мВ; для 15-омной нагрузки: +V=36 В (I=0,9 А), R1=150, R2=1,2 кОм, C1=250 мкФ 40 В, C2=2500 мкФ 50 В, Vin=900 мВ («Electronics World» №6/2004, с.44-49).

Проведенные автором компьютерное моделирование и оптимизация показали, что: лучшая линейность на высших звуковых частотах достигается при равных резисторах по 390 Ом в эмиттерной и коллекторной нагрузке токового фазорасщепителя TR2; TR4 закрывается медленнее, чем TR3, поэтому в схему введен TR5, ускоряющий разряд емкости коллекторного перехода TR4 примерно так же, как TR2 ускоряет разряд емкости коллекторного перехода TR3; для минимизации и лучшей термостабилизации постоянного напряжения на выходе усилителя (кстати, однополярное питание с выходным разделительным электролитическим конденсатором заменено на двухполлярное с непосредственным подключением нагрузки) введен резистор Rz. Его со-противление подбирают из диапазона 100 кОм...1 МОм по наилучшему «нулю» на выходе; в процессе налаживания подбирают из диапазона 150...470 Ом и со-противление резистора R.b, которым устанавливают ток коллектора TR3, TR4 I<sub>k</sub>=2,2 А. Полностью обновлен входной каскад - он стал дифференциальным УПТ с нагрузкой в виде токового зеркала. Помимо лучшей термостабильности (необходимость поддержания «нуля» на выходе) такое решение обеспечивает и лучшую линейность, а также большее усиление. На нагрузке 8 Ом усилитель развивает 25 Вт с коэффициентом гармоник не более 0,02% на частоте 10 кГц, скорость изменения выходного напряжения 50 В/мкс. АЧХ простирается от 12 Гц до 25 кГц при неравномерности 0,1 дБ, относительный уровень собственных шумов -115 дБ. Блок питания - нестабилизированный, на 240-ваттном трансформаторе 2x24 В / 5А с 7-амперным выпрямительным мостом и сглаживающим фильтром на двух конденсаторах по 10000 мкФ («Electronics World» №9/2004, с. 10-16).

