

Рис. 2.24. Электромонтажная схема платы У1 УКУ «Радиотехника 020 стерео»

ТАБЛИЦА 2.4

Моточные данные трансформатора питания и проволочных резисторов УКУ «Радиотехника-020»

Обозначение по схеме	Выводы	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Сопротивление постоянному току, Ом
<i>T<sub>P</sub></i> (на шасси)	<i>1, 3</i> <i>1', 3''</i> <i>5, 6'</i> <i>5', 6'</i> <i>7, 8'</i> <i>7', 8'</i> <i>9, 10'</i> <i>9', 10'</i>	393 393 74 74 51 1 15 15	ПЭВ-1 0,64 ПЭВ-1 0,64 ПЭВ-1 0,9 ПЭВ-1 0,9 ПЭВ-1 0,31 ПЭВ-1 0,31 ПЭВ-1 0,64 ПЭВ-1 0,64	3,35 3,35 0,05 0,05 2,4 2,4 0,004 0,004
<i>R<sub>37</sub>, R<sub>38</sub> (блок У6)</i>	—	5	X20H80 0,5	0,47

Примечания: 1. Резисторы *R<sub>37</sub>, R<sub>38</sub>* намотаны с шагом 1 мм.  
2. Сердечник трансформатора питания типа ПЛР 21×45.

*У5, C2, C4, C5, C9—C11* блока *У6*; *C1, C2* блока *У7*; *C1, C2—C9* на шасси); *K73-9* (*C1, C8* блока *У4*; *C9, C11, C13, C14, C21, C22, C45, C35—C38; C46* блока *У5*; *C13* блока *У6*; *C10, C11* на шасси); *K73-17* (*C10, C12, C15, C18* блока *У5*; *C1* блока *У6*);  
переключатели — *B1—B7* блока *У4*; *B1—B5* блока *У5* типа П2К; выключатель сети *B1* типа ПКи 41-1; переключатель напряжения сети *B2* типа МПНС-1-1; розетки соединителей — *Ш1—Ш6, Ш9* типа СГ5; *Ш7, Ш8* типа РВНЧ-2-Г1; предохранители — *Пр1—Пр4* типа ПМ-3,0; *Пр5* типа ПМ-2,0.

### «Одиссей-001 стерео»

«Одиссей-001 стерео» — стереофоническое усилительно-коммутационное устройство высшего класса, предназначено для усиления стереофонических и монофонических сигналов от звукоснимателей, микрофонов, радиоприемников, электромузикальных инструментов, магнитофонов и других источников сигналов звуковой частоты.

К усилителю подключаются основные и дополнительные громкоговорители, полное электрическое сопротивление которых — не менее 4 Ом (ПО МАС-1), или стереотелефоны с сопротивлением 5—15 Ом (ТДС-1).

В усилителе имеются раздельная регулировка тембра по низшим и высшим частотам, регулировка линейности АЧХ, возможность десятикратного уменьшения громкости.

Усилитель может работать в следующих режимах:

«Моно-А» — усиления сигналов от одного датчика по двум каналам нераздельно;

«Моно-Б» — усиления сигналов от другого датчика по двум каналам нераздельно;

«Моно-АБ» — усиления сигналов от двух датчиков по двум каналам нераздельно;

«Стерео-АБ» — усиления монофонических сигналов от двух датчиков или от датчика стереофонических сигналов раздельно по двум каналам;

«Стерео-БА» — усиления монофонических сигналов от двух датчиков или от датчика стереосигналов раздельно по двум каналам с заменой канала А на канал Б.

### Основные технические данные:

Полоса воспроизводимых звуковых частот (с неравномерностью АЧХ 6 дБ в области верхних и 2 дБ в области нижних частот), Гц . . . . .

20—30 000

Чувствительность усилителя со входов, мВ:

200—250

вход 1 (пьезоэлектрический звукосниматель, магнитофон) . . . . .

20—25

вход 3 (микрофон сопротивлением 0,8—2 кОм) . . . . .

1,2—2,4

вход 4 (микрофон сопротивлением 0,1—0,6 кОм) . . . . .

0,5—1,0

вход 5 (магнитный звукосниматель) . . . . .

3—5

12 000—15 000

Отношение сигнала/помеха для входов, дБ, не менее:

56

с чувствительностью менее 10 мВ . . . . .

60

» » более 10 мВ . . . . .

1

Коэффициент гармоник, %, не более . . . . .

±13

Диапазон регулирования АЧХ по частотам, дБ, не менее:

±14

нижним (70 Гц) . . . . .

±13

верхним (10 000 Гц) . . . . .

±14

Входное сопротивление усилителя, кОм:

500

со входа 1 . . . . .

50

со входа 2 . . . . .

15

со входа 3 . . . . .

2

со входа 4 . . . . .

47

со входа 5 . . . . .

10

Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В . . . . .

127, 220, 240

Выходная максимальная мощность, Вт, не менее, при сопротивлении громкоговорителей

2×30

4 Ом . . . . .

2×18

8 Ом . . . . .

2×14

12 Ом . . . . .

135

Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более . . . . .

394×267×122

Габариты, мм . . . . .

6,5

Масса, кг . . . . .

«Принципиальная электрическая схема двухканального усилителя показана на рис. 2.25, 2.26; схемы каналов идентичны, поэтому здесь рассмотрена работа одного канала.

На входе усилителя имеется шесть гнезд для подключения внешних источников сигналов звуковой частоты: *Gn1* для подключения магнитофона, лампового


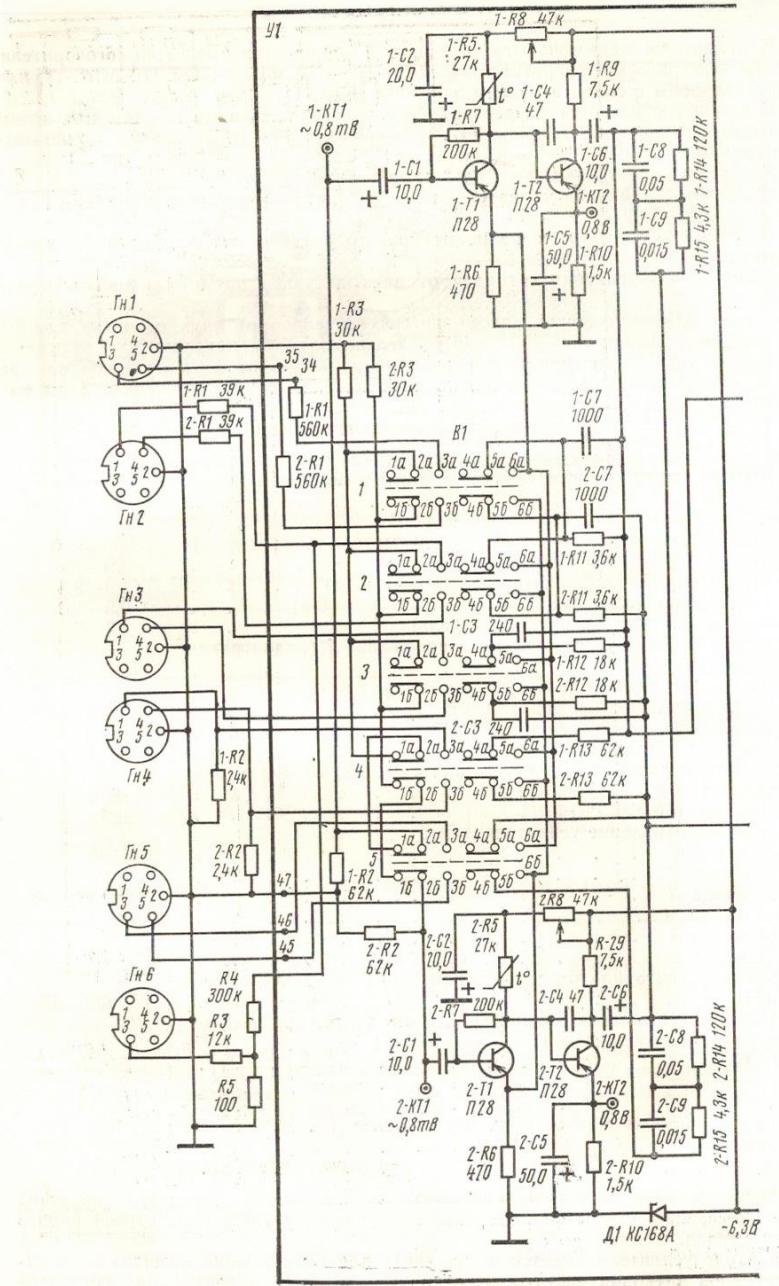


Рис. 2.25. Принципиальная электрическая схема входных каскадов УКУ «Одиссей-001 стерео»

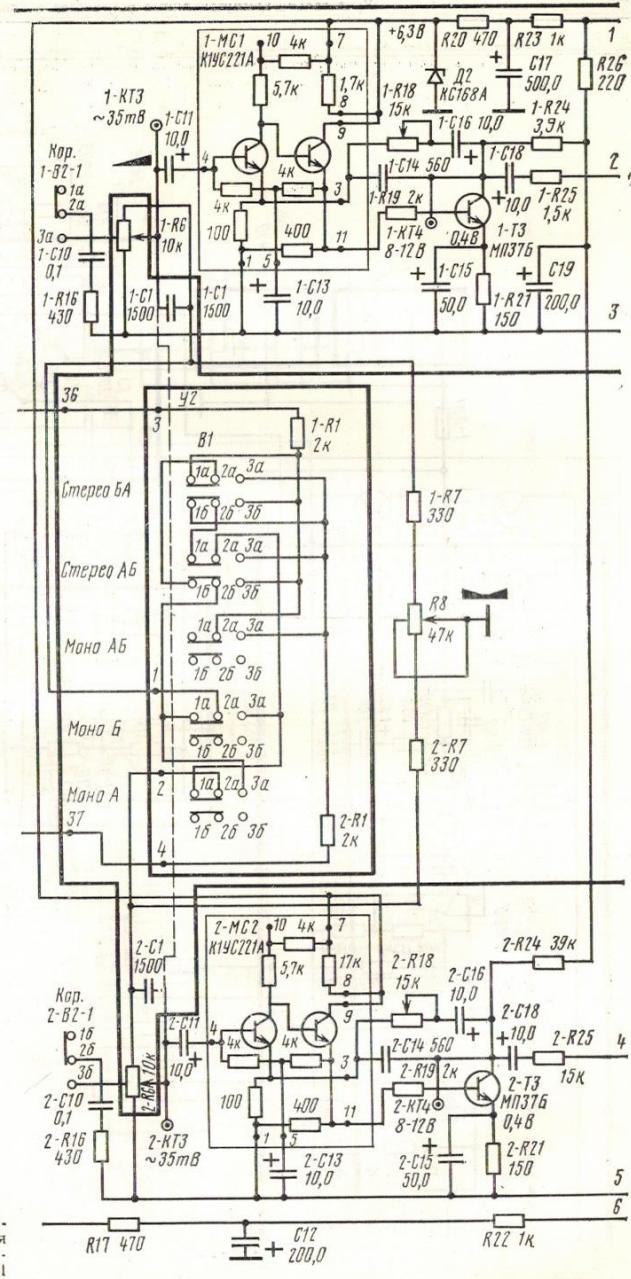

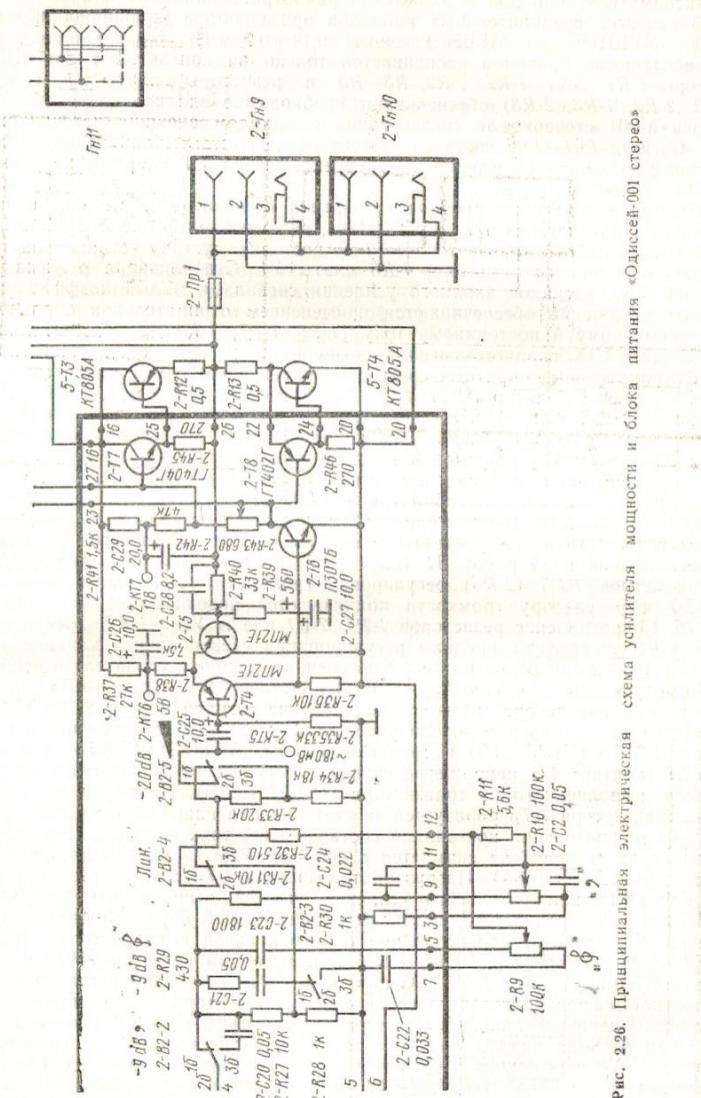
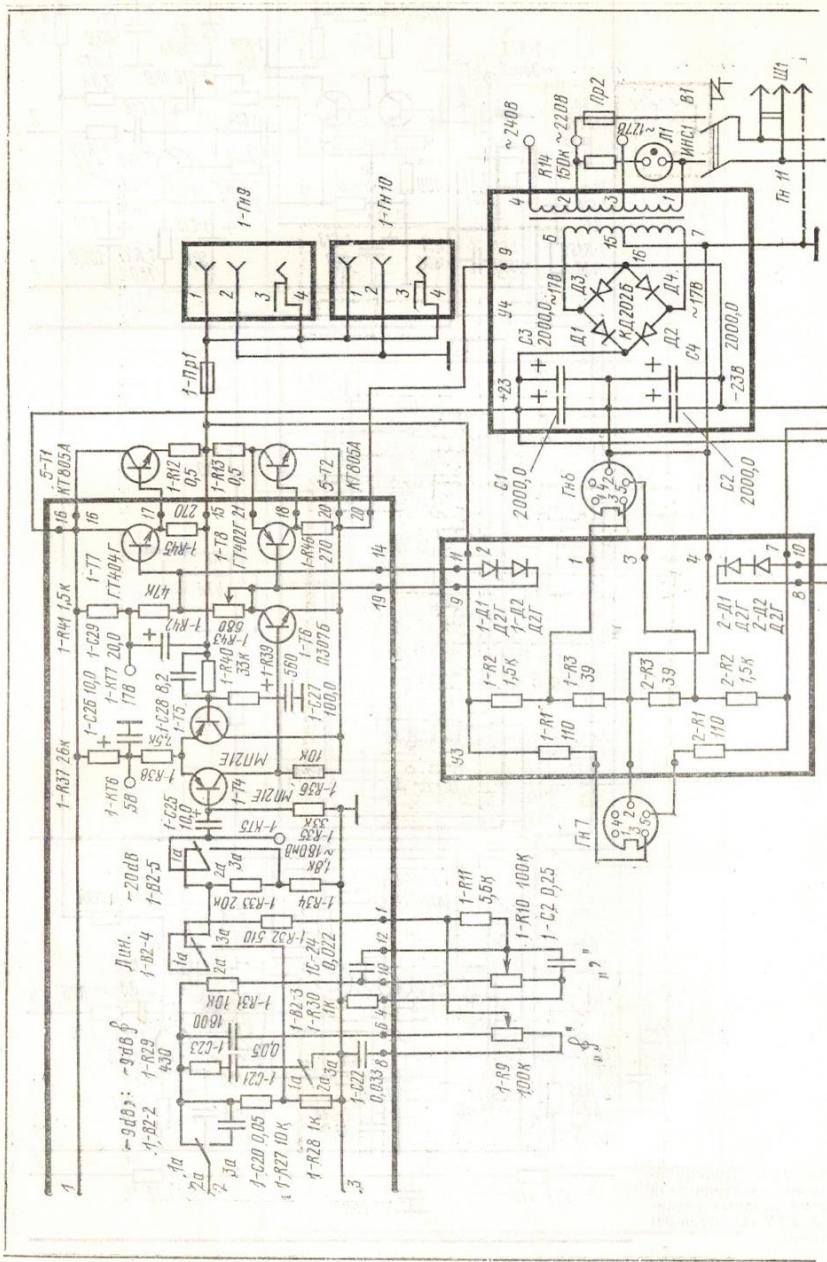


Рис. 2.26. Принципиальная электрическая схема усилителя мощности и блока питания «Одиссея-001 стерео»

радиоприемника или пьезоэлектрического звукоснимателя;  $\Gamma\text{n}2$  для подключения транзисторного радиоприемника;  $\Gamma\text{n}3$ ,  $\Gamma\text{n}4$  для подключения соответственно среднеомного и низкоомного микрофонов;  $\Gamma\text{n}5$  для подключения магнитного звукоснимателя;  $\Gamma\text{n}6$  для подключения радиотрансляционной линии.

В качестве соединительных проводов применяются экранированные провода марки МГШВЭ или МГВЭ сечением 0,14—0,2 мм<sup>2</sup>. Экранированная оплётка марки МГШВЭ или МГВЭ сечением 0,14—0,2 мм<sup>2</sup>. Экранированная оплётка соединительных проводов распаяется только на контакт 2 вилки СШ-5. Резисторы  $I\text{-R}1$ ,  $2\text{-R}1$ ,  $I\text{-R}2$ ,  $2\text{-R}2$ ,  $R3$ — $R5$  и резисторы платы  $U1$  ( $I\text{-R}1$ ,  $2\text{-R}1$ ,  $I\text{-R}2$ ,  $2\text{-R}2$ ,  $I\text{-R}3$ ,  $2\text{-R}3$ ) обеспечивают необходимое входное сопротивление УКУ «Одиссей-001 стерео» для согласования с выходом внешних источников сигналов. С гнезд  $\Gamma\text{n}1$ — $\Gamma\text{n}6$  через соответствующие контакты одной из включенных кнопок зависимого включения  $I\text{-5}$  переключателя  $B1$  напряжение сигнала подается на вход усилителя.

Первые два каскада *входного усилителя сигнала* ( $U1$ ) выполнены на малошумящих транзисторах  $I\text{-T}1$ ,  $I\text{-T}2$  (П28), включенных по схеме с общим эмиттером. Режим работы транзистора  $I\text{-T}1$  по постоянному току устанавливается с помощью переменного резистора  $I\text{-R}8$  платы  $U1$ . Стабилизация режима работы первых двух каскадов входного усиления сигнала и малый коэффициент погрешности искажений обеспечиваются применением отрицательной обратной связи по переменному и постоянному току ( $I\text{-R}6$ ,  $I\text{-R}7$ ,  $I\text{-T}10$ ,  $I\text{-C}4$ ,  $I\text{-C}5$  платы  $U1$ ). Коррекция АЧХ входного сигнала осуществляется с помощью частотно-зависимых отрицательных обратных связей, напряжение которых с коллектора транзистора  $I\text{-T}2$  через цепочки  $I\text{-R}11$ ,  $I\text{-C}7$ ,  $I\text{-R}12$ ,  $I\text{-C}3$ ,  $I\text{-R}13$ ,  $I\text{-R}14$ ,  $I\text{-C}8$ ,  $I\text{-R}15$ ,  $I\text{-C}9$  марки МГШВЭ или МГВЭ сечением 0,14—0,2 мм<sup>2</sup>. Экранированная оплётка и контакты соответствующих кнопок зависимого включения  $I\text{-5}$  переключателя  $B1$  (платы  $U1$ ) подается в эмиттер транзистора  $I\text{-T}1$ . Напряжение питания для каскадов входного усиления сигнала снимается с фильтра  $R22$ ,  $C12$  и стабилизируется с помощью стабилитрона  $D1$  (КС168А).

С нагрузки  $I\text{-R}9$  транзистора  $I\text{-T}2$  напряжение сигнала с конденсатором  $I\text{-C}6$  через соответствующие контакты одной из кнопок зависимого включения  $I\text{-5}$  через переключатель рода работ  $B1$  (платы  $U2$ ) подается на один из спаренных потенциометров  $I\text{-R}6$  ( $2\text{-R}6$ ) регулировки громкости. С помощью переключателя  $I\text{-B}2\text{-1}$  к регулятору громкости подключается цепочка тонкомпенсации  $I\text{-C}10$ ,  $I\text{-R}16$ . Сопротивление резисторов  $I\text{-R}1$ ,  $2\text{-R}1$  платы  $U2$  и  $I\text{-R}7$ ,  $2\text{-R}7$  и потенциометра  $R8$  определяют пределы регулирования стереобаланса каналов усиления.

Переключатель  $B1$  на плате  $U2$  обеспечивает работу усилителя в необходимом режиме усиления: «Моно-А», «Моно-Б», «Стерео-АБ» или «Стерео-БА». С регулятора громкости напряжение сигнала поступает на вход последующего двухканального предварительного усилителя, выполненного на микросхеме  $I\text{-MC}1$  (К1УС221А) и транзисторе  $I\text{-T}3$  (МП37Б). С выхода микросхемы  $I\text{-MC}1$  (контакт 11) напряжение сигнала поступает на базу пятого каскада усилителя, выполненного на транзисторе  $I\text{-T}3$  (МП37Б). Напряжение смещения на базе транзистора  $I\text{-T}3$  образуется за счет падения напряжения на цепочке  $I\text{-R}21$ ,  $I\text{-C}15$  при протекании постоянной составляющей тока эмиттера. Напряжение питания транзистора  $I\text{-T}3$  снимается с фильтра  $R26C19$  и стабилизируется стабилитроном  $D2$  (КС168А). Нагрузкой транзистора  $I\text{-T}3$  служит резистор  $I\text{-R}24$ .

Каскады предварительного усиления сигнала, выполненные на микросхеме  $I\text{-MC}1$  и транзисторе  $I\text{-T}3$ , охвачены отрицательной обратной связью по напряжению. Напряжение отрицательной обратной связи с коллектора транзистора  $I\text{-T}3$  через конденсатор  $I\text{-C}14$ ,  $I\text{-C}16$  и переменный резистор  $I\text{-R}18$  подается на контакт 3 микросхемы  $I\text{-MC}1$ . С помощью  $I\text{-R}18$  устанавливается уровень чувствительности предварительного усилителя. В коллекторную цепь транзистора  $I\text{-T}3$  включены цепи регулирования тембра по нижним и верхним частотам.

Спад АЧХ на низших частотах осуществляется включением в схему конденсатора  $I\text{-C}20$  с помощью переключателя  $I\text{-B}2\text{-2}$ , спад на высоких частотах осуществляется цепочкой  $I\text{-R}29$ ,  $I\text{-C}21$ , подключаемой с помощью переключателя  $I\text{-B}2\text{-3}$ . С помощью переменных резисторов  $I\text{-R}9$ ,  $I\text{-R}10$  осуществляется регулирование тембра на —9 дБ соответственно по верхним и нижним частотам. Переключателем  $I\text{-B}2\text{-4}$  обеспечивается включение линейной АЧХ предварительного усилителя, а переключателем  $I\text{-B}2\text{-5}$  — ступенчатое уменьшение в 10 раз уровня

громкости. Переключатели  $I\text{-B}2\text{-1}$ — $I\text{-B}2\text{-5}$  — независимого включения, поэтому в усилителе можно обеспечить любой из рассмотренных режимов работы и их комбинацию.

С выхода предварительного усилителя напряжение сигнала поступает на вход четырехкаскадного УМ. Первый каскад выполнен на транзисторах  $I\text{-T}4$ ,  $I\text{-T}5$  (МП21Е) по схеме дифференциального усилителя. Входной сигнал подается на неинвертирующий вход, а на инвертирующий вход поступает напряжение сигнала с выхода УМ. С коллекторной нагрузки  $I\text{-R}36$  транзистора  $I\text{-T}4$  напряжение сигнала подается на второй каскад УМ, выполненный на транзисторе  $I\text{-T}6$  (П307Б) и включенный по схеме с общим эмиттером. Транзисторы  $I\text{-T}4$ — $I\text{-T}6$  первых двух каскадов предварительного усиления мощности работают в режиме класса А. С коллекторной цепи транзистора  $I\text{-T}6$  напряжение сигнала подается на вход двухтактного фазоинверсного каскада УМ, выполненного на транзисторах  $I\text{-T}7$  (ГТ404Г),  $I\text{-T}8$  (ГТ402Г). Последние работают в режиме класса В.

Выходной каскад УМ выполнен на транзисторах  $5\text{-T}1$ ,  $5\text{-T}2$  (КТ805А) по схеме двухтактного бестрансформаторного усилителя с разделным двухполлярным питанием выходных транзисторов. Транзисторы  $5\text{-T}1$ ,  $5\text{-T}2$  работают в режиме класса В. Усилитель мощности охвачен глубокой отрицательной обратной связью, напряжение которой с выхода УМ через цепочку  $I\text{-R}40$ ,  $I\text{-C}28$ ,  $I\text{-R}39$ ,  $I\text{-C}27$  подается на инвертирующий вход дифференциального усилителя. Нелинейные искажения типа ступенек устраняются правильным выбором режимов работы транзисторов  $I\text{-T}7$ ,  $I\text{-T}8$  с помощью подстроечного резистора  $I\text{-R}43$ .

Термостабилизация тока покоя транзисторов выходного каскада УМ осуществляется с помощью диодов  $I\text{-D}1$ ,  $I\text{-D}2$  (Д2Г), включенных между базами транзисторов  $I\text{-T}7$ ,  $I\text{-T}8$  (диоды расположены на плате У3).

Со средней точки бестрансформаторного двухтактного выходного каскада УМ напряжение звуковой частоты подается на гнезда  $I\text{-Гн}9$ ,  $I\text{-Гн}10$  для подключения громкоговорителей и одновременно через делитель напряжения  $I\text{-R}1$ ,  $I\text{-R}2$ ,  $I\text{-R}3$  на контакты 3 гнезда  $\Gamma\text{n}7$  для подключения стереотелефонов и  $\Gamma\text{n}8$  для подключения магнитофона в режиме записи.

Блок питания усилителя ( $U4$ ) содержит трансформатор Тр1 и двухтактный выпрямитель двухполлярного напряжения ±23 В с емкостным фильтром  $C1$ — $C4$ . Выпрямитель выполнен на диодах  $D1$ — $D4$  (КД202Б).

В первичную обмотку трансформатора включена индикаторная лампа  $L1$  (ИНС-1).

Розетка гнезда  $\Gamma\text{n}11$  предназначена для подключения к устройству шнура питания. Усилитель включается в сеть с помощью выключателя  $B1$  (П2К).

Колодка соединителя  $Ш1$  предназначена для питания внешнего источника сигнала звуковой частоты (ЭПУ, магнитофона и др.) от сети переменного тока.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному и переменному току указаны на рис. 2.25, 2.26.

**Конструкция усилителя** блочная. Все узлы и блоки расположены на общей раме и крепятся к несущим боковинам этой рамы.

На передней панели расположены: выключатель сети  $B1$  и световой индикатор сети  $L1$ ; регуляторы баланса, громкости и тембра по низким и верхним частотам; кнопки переключения рода работ усилителя («Моно—Стерео»); кнопки включения тонкомпенсации, регулировки громкости, линейной АЧХ, ступенчатой регулировки нижних и верхних частот; кнопки включения внешних источников звуковых сигналов и гнездо подключения стереотелефона.

На задней панели расположены гнезда для подключения внешних источников звуковых сигналов (программ), основных и дополнительных громкоговорителей, магнитофона в режиме записи, предохранителей каналов и предохранителя в цепи питания, колодка для подключения внешнего источника сигналов звуковой частоты к напряжению сети и шнур питания. На задней панели также установлены выходные транзисторы УМ.

На вспомогательной плате  $U2$  смонтированы переключатель рода работ  $B1$  и резисторы  $I\text{-R}1$ ,  $2\text{-R}1$  сопротивлением 2 кОм.

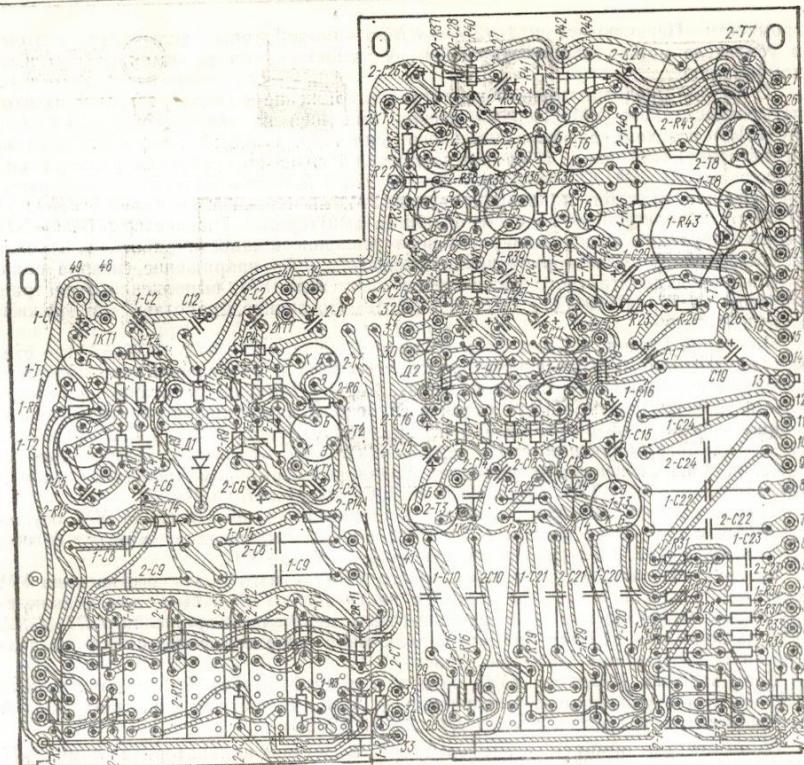


Рис. 2.27. Электромонтажная схема платы У2 УКУ «Одиссей-001 стерео»

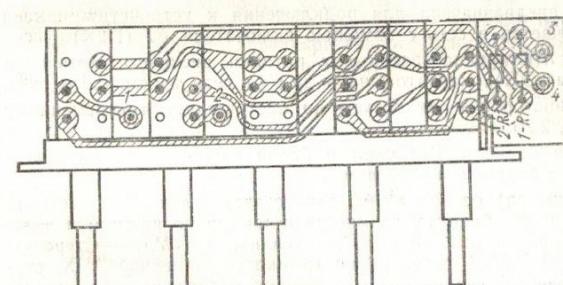


Рис. 2.28. Электромонтажная схема платы У1 УКУ «Одиссей-001 стерео»

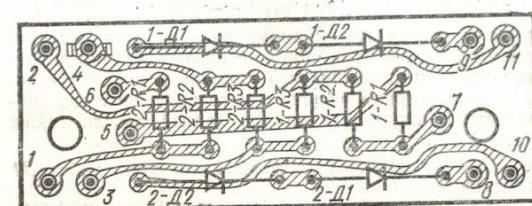


Рис. 2.29. Электромонтажная схема платы У3 УКУ «Одиссей-001 стерео»

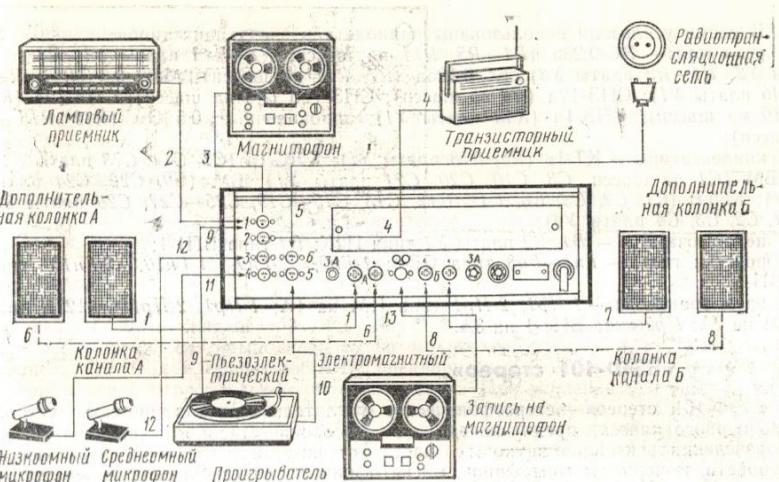


Рис. 2.30. Подключение громкоговорителей и внешних источников сигналов к УКУ «Одиссей-001 стерео»

На вспомогательной плате У3 смонтированы диоды 1-Д1, 2-Д1, 1-Д2, 2-Д2 термостабилизации тока покоя транзисторов выходных каскадов УМ и резисторы делителей напряжений 1-R1, 2-R1, 1-R2, 2-R2, 1-R3, 2-R3.

На основной плате У1 смонтированы двухканальные усилители и большинство основных радиоэлементов схемы усилителя.

Блок питания смонтирован на отдельной панели, на которой размещены трансформатор, выпрямитель и емкостный фильтр.

Общая несущая рама, к боковинам которой крепятся все блоки и узлы устройства, установлена в деревянном корпусе.

Монтаж радиоэлементов на платах осуществляется печатным способом, на веских радиоэлементов — объемным монтажом. Электромонтажные схемы печатных плат усилителя показаны на рис. 2.27 — 2.29.

Схема подключения к усилителю внешних источников сигналов звуковой частоты показана на рис. 2.30.

Моточные данные трансформатора питания приведены в табл. 2.5.

#### ТАБЛИЦА 2.5

Моточные данные трансформатора питания УКУ «Одиссей-001 стерео»

Выводы	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Сопротивление постоянному току, Ом
1, 3	520	ПЭВ-2 0,55	6,3
2, 3	380	ПЭВ-2 0,35	13,3
2, 4	80	ПЭВ-2 0,35	2,9
6, 16	74,5	ПЭВ-2 1,16	0,27
7, 15	74,5	ПЭВ-2 1,16	0,27

Причесание: 1. Трансформатор выполнен на витом магнитопроводе типа ШЛ20×40.  
2. Намотка обмоток трансформатора рядовая, виток к витку.  
3. Номинальный ток нагрузки между выводами трансформатора: 1,3 — 0,9 А; 1,2 — 0,5 А; 1,4 — 0,45 А; 6,16 и 7,15 — 2,6 А.  
4. Ток холостого хода в обмотке 1,2 равен 60 мА.

В схеме усилителя использованы радиодетали следующих типов: резисторы — BC-0,25a ( $R1-R5, R14$  на шасси;  $R1-R40$  платы  $U1$ ;  $R1$  платы  $U2$ ;  $R1-R3$  платы  $U3$ ); BC-0,125a ( $R7, R11$  на шасси); МЛТ-0,5 ( $R41, R45, R46$  платы  $U1$ ); СПЗ-12д ( $R6$  на шасси); СПЗ-12б ( $R8$  на шасси); СПЗ-12а ( $R9, R10$  на шасси); СПЗ-1а ( $R43$  платы  $U1$ ); проволочные 0,5 Ом ( $R12, R13$  на шасси);

конденсаторы — КТ-1а ( $R8, R18$  платы  $U1$ ); КЛС-1а ( $C7, C14, C23$  платы  $U1$ ); МБМ ( $C1$  на шасси;  $C8, C10, C20, C21$  платы  $U1$ ); БМ ( $C9, C22, C24$  платы  $U1$ ); К50-6 ( $C1, C2, C5, C6, C11, C12, C13, C15-C19, C25-C27, C29$  платы  $U1$ ;  $C1, C2, C3, C4$  платы  $U4$ );

переключатели —  $B1, B2$  платы  $U1$  типа П2К;  $B4$  типа ВП1-1; розетки гнезд —  $\Gamma_{n1}-\Gamma_{n8}$  типа СГ-5;  $1-\Gamma_{n9}, 2-\Gamma_{n9}, 1-\Gamma_{n10}, 2-\Gamma_{n10}$  типа РВН-4;

предохранители —  $1-Pr1, 2-Pr1$  типа ПМ на 1А;  $1-Pr1, 2-Pr1$  на 127В типа ПМ на 2А;  $Pr2$  типа ВП1-1 на 3А.

### «ВЭФ-101 стерео»

«ВЭФ-101 стерео» — стереофоническое усилительно-коммутационное устройство первого класса, предназначено для высококачественного усиления и воспроизведения сигналов звуковых частот от внешних электропроигрывающих устройств, тюнеров, магнитофонов, магнитофонных приставок, радиоприемников и одновременной записи воспроизводимых звуковых программ с помощью внешнего магнитофона.

В УКУ имеются регуляторы тембра по нижним и верхним частотам, электронная защита транзисторов выходного каскада УМ от перегрузок и коротких замыканий в нагрузке, термокомпенсация тока покоя выходных транзисторов.

В УКУ в качестве нагрузки используются громкоговорители 6МАС-4 или стереотелефоны (УКУ выпускается с громкоговорителями 6МАС-4 и без них).

#### Основные технические данные:

Полоса воспроизводимых звуковых частот, Гц . . . . .	40—18 000
Чувствительность со входов, мВ:	
радио . . . . .	20—25
магнитного звукоизводителя . . . . .	3—5
пьезоэлектрического звукоизводителя . . . . .	200—250
магнитофона . . . . .	200—250
Коэффициент гармоник при名义ной выходной мощности, %, не более . . . . .	1
Уровень фона, дБ, не более . . . . .	-60
Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 40—18 000 Гц, дБ, не более . . . . .	5
Переходное затухание между каналами дБ, не менее:	
на частотах 315 и 5000 Гц . . . . .	30
на частоте 1000 Гц . . . . .	35
» » 10 000 Гц . . . . .	25
Пределы регулирования тембра, дБ, не менее на частотах 80 и 12 500 Гц . . . . .	±10
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В . . . . .	110, 127, 220, 237
Выходная мощность каждого канала, Вт, не менее:	
номинальная . . . . .	10
максимальная . . . . .	15
Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более . . . . .	65
Габариты, мм:	
УКУ . . . . .	386×290×100
громкоговорителя . . . . .	174×280×190
Масса, кг:	
УКУ . . . . .	6
громкоговорителя . . . . .	2,1

Принципиальная электрическая схема устройства показана на рис. 2.31, 2.32. Устройство — двухканальное и состоит из трех функциональных блоков: блока предварительного усиления напряжения сигнала, блока усиления мощности и блока питания.

Схемы каналов идентичны, поэтому здесь рассмотрена работа только одного из них.

Блок предварительного усиления напряжения сигнала выполнен на трех микросхемах К1УТ531А.

К гнезду  $\Gamma_{n1}$  подключается ЭПУ с пьезоэлектрическим звукоизводителем. Выход радиоприемника подключается к гнезду  $\Gamma_{n3}$ , выход магнитофона в режиме воспроизведения — к гнезду  $\Gamma_{n5}$ . Гнездо  $\Gamma_{n4}$  служит для подключения магнитофона, работающего в режиме записи.

Напряжение сигнала с гнезд  $\Gamma_{n1}-\Gamma_{n3}$  через контакты зависимых переключателей  $B1-B3$  и конденсатор  $I-C1$  подается на вход предварительного корректирующего усилителя, выполненного на микросхеме  $IMC1$  (К1УТ531А). Коэффициент усиления и коррекция АЧХ предварительного усилителя определяются выбором цепей отрицательной обратной связи. При усиении сигналов с гнезд  $\Gamma_{n1}, \Gamma_{n3}$  напряжение обратной связи с выхода микросхемы  $IMC1$  через цепь обратной связи  $I-R7, IC7$  и  $IR11, R3, IC5$  подается на вход (контакт 2) микросхемы  $IMC1$ . При усиении напряжения сигнала с гнезда  $\Gamma_{n2}$  напряжение обратной связи с выхода этой микросхемы на ее вход поступает через цепочки обратной связи  $I-R7, IC6$  и  $R3, IC5, IR8, IC8, IR9, IC11, IR10$ .

Предварительный корректирующий усилитель усиливает напряжение входного сигнала до уровня чувствительности усилителя устройства (200 мВ). С выхода предварительного корректирующего усилителя напряжение сигнала через конденсатор  $IC12$  поступает на спаренный регулятор громкости  $IR17$  и одновременно на контакт 5 гнезда  $\Gamma_{n4}$  линейного выхода для записи усиливаемых УКУ сигналов с помощью внешнего магнитофона.

Регулятор громкости  $IR17$  имеет два отвода, к которым подключены цепи тонкомпенсации  $IR13, IC13, IR14, IC14, IR15, IC15, IR16, IC16$ . Цепи тонкомпенсации включаются с помощью переключателя  $B6$ .

С регулятора громкости напряжение сигнала подается на вход второго каскада предварительного усилителя, выполненного на микросхеме  $IMC2$  (К1УТ531А). При воспроизведении устройством магнитофонной записи сигнал с гнезда подключения магнитофона через контакты переключателя  $B4$  и регулятор громкости подается на вход второго каскада предварительного усилителя. К его выходу подключены пассивные регуляторы тембра по нижним и верхним частотам —  $IR22$  и  $IR26$ . Коэффициент усиления микросхемы  $IMC2$  равен 3. Балансировка стереоканалов осуществляется с помощью регулятора  $R29$ , изменяющего глубину отрицательной обратной связи второго каскада предварительного усилителя с линейной АЧХ во всем диапазоне воспроизводимых звуковых частот.

С регуляторов тембров напряжение сигнала поступает на третий каскад предварительного усилителя, выполненного на микросхеме  $IMC3$  (К1УТ531А). Его усиление равно 700. Стабилизация напряжения питания всех каскадов предварительного усилителя сигналов осуществляется с помощью стабилитронов  $1-D1, 2-D2$  (Д814Д).

Переключатель  $B5$  включает параллельно оба канала предварительных усилителей при работе УКУ в монофоническом режиме усиления сигнала.

Выходное напряжение 0,7 В блока предварительного усиления сигнала появляется через конденсатор  $IC30$  на вход усилителя мощности.

Усилитель мощности ( $UM1, UM2$ ) — двухканальный, каждый канал имеет пять каскадов. Первый каскад выполнен на транзисторах  $T1, T2$  (КТ315В), включенных по схеме дифференциального усилителя. Такая схема включения транзисторов позволяет снизить температурный дрейф входных характеристик транзисторов  $T1, T2$ . С нагрузки  $R35$  транзистора  $T1$  напряжение сигнала подается на вход второго каскада УМ, выполненного на транзисторе  $T3$  (ГТ321В). Режим работы транзистора  $T3$  по постоянному току устанавливается с помощью